

Ingegneria Informatica  
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria  
Politecnico di Milano

# Progetto Finale di Reti Logiche

Riccardo Paltrinieri  
Matricola: 10626923  
Professore: Gianluca Palermo



01/04/2020

# Indice

<b>1</b>	<b>Descrizione</b>	<b>1</b>
1.1	Specifiche di progetto . . . . .	1
1.2	Specifica dei componenti . . . . .	1
1.2.1	Componente da progettare . . . . .	1
1.2.2	Memoria RAM . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Scelte Progettuali</b>	<b>3</b>
2.1	Macchina a Stati Finiti . . . . .	3
2.1.1	Reset state . . . . .	3
2.1.2	Read state . . . . .	4
2.1.3	Compute state . . . . .	4
2.1.4	Write state . . . . .	4
2.1.5	First done state . . . . .	4
2.1.6	Second done state . . . . .	4
2.1.7	Idle state . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Risultati dei Test</b>	<b>5</b>
3.1	Testbench forniti da specifica . . . . .	5
3.2	Altri test . . . . .	5
3.2.1	Indirizzi casuali . . . . .	5
3.2.2	Doppio start . . . . .	5
3.2.3	Doppia lettura con reset . . . . .	5
3.2.4	Reset dopo 'n' cicli di clock . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Risultati della Sintesi</b>	<b>7</b>
4.1	Schematic . . . . .	7
4.2	Implemented Design . . . . .	9
<b>5</b>	<b>Possibili Ottimizzazioni</b>	<b>10</b>
	<b>Bibliography</b>	<b>11</b>

# 1. Descrizione

La specifica del Progetto di Reti Logiche (Prova finale) 2019/2020 è ispirata al metodo di codifica a bassa dissipazione di potenza denominato “Working Zone”[1].

Il metodo di codifica Working Zone è un metodo pensato per il Bus Indirizzi che si usa per trasformare il valore di un indirizzo quando questo viene trasmesso, se appartiene a certi intervalli (detti appunto working-zone). In questo caso il componente progettato invia al Bus solo l’identificativo della working-zone a cui appartiene e il valore dell’offset codificato come one-hot.

## 1.1 Specifiche di progetto

Nella versione da implementare il numero di bit da considerare per l’indirizzo da codificare è 7. Il che definisce come indirizzi validi quelli da 0 a 127. Il numero di working-zone è 8 ( $N_{wz}=8$ ) mentre la dimensione della working-zone è 4 indirizzi incluso quello base ( $D_{wz}=4$ ).

Questo comporta che l’indirizzo codificato sarà composto da 8 bit: 1 bit per WZ\_BIT + 7 bit per ADDR, oppure 1 bit per WZ\_BIT, 3 bit per codificare in binario a quale tra le 8 working zone l’indirizzo appartiene, e 4 bit per codificare one hot il valore dell’offset di ADDR rispetto all’indirizzo base.

Il modulo da implementare leggerà l’indirizzo da codificare e gli 8 indirizzi base delle working-zone e dovrà produrre l’indirizzo opportunamente codificato.

## 1.2 Specifica dei componenti

### 1.2.1 Componente da progettare

Il componente descritto ha la seguente interfaccia:

```
entity project_reti_logiche is
  port (
    i_clk      : in std_logic;
    i_start    : in std_logic;
    i_rst      : in std_logic;
    i_data      : in std_logic_vector(7 downto 0);
    o_address   : out std_logic_vector(15 downto 0);
    o_done      : out std_logic;
    o_en        : out std_logic;
    o_we        : out std_logic;
    o_data      : out std_logic_vector (7 downto 0)
  );
end project_reti_logiche;
```

### 1.2.2 Memoria RAM

La memoria e il suo protocollo sono descritti nel seguente modo seguendo una specifica derivata dalla User Guide di Vivado:

```

-- Single-Port Block RAM Write-First Mode (recommended template)
--
-- File: rams_02.vhd
--
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity rams_sp_wf is
port(
    clk  : in  std_logic;
    we   : in  std_logic;
    en   : in  std_logic;
    addr : in  std_logic_vector(15 downto 0);
    di   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    do   : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end rams_sp_wf;


architecture syn of rams_sp_wf is
type ram_type is array (65535 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal RAM : ram_type;
begin
    process(clk)
    begin
        if clk'event and clk = '1' then
            if en = '1' then
                if we = '1' then
                    RAM(conv_integer(addr)) <= di;
                    do <= di;
                else
                    do <= RAM(conv_integer(addr));
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end syn;

```

## 2. Scelte Progettuali
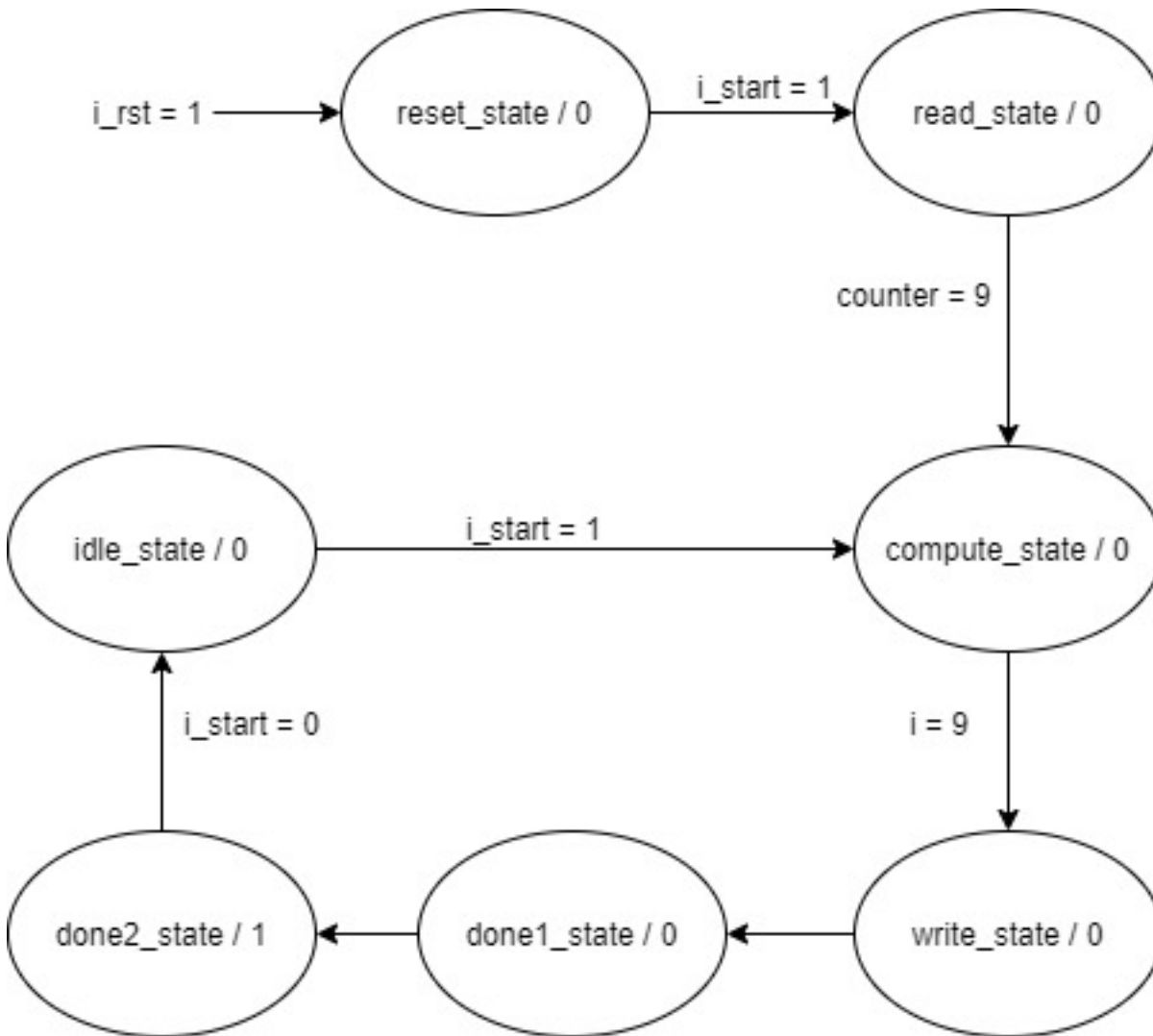
### 2.1 Macchina a Stati Finiti

Per l'implementazione ho deciso di utilizzare una Macchina a Stati Finiti (FSM), in particolare una macchina di Moore con l'uscita che corrisponde al segnale o\_done:



Lo stato "write" e il primo stato di "done" permangono per un solo ciclo di clock poi passano allo stato successivo senza alcuna condizione in quanto non eseguono alcuna operazione e non aspettano alcun segnale in input ma ne modificano solo alcuni interni o in uscita.

#### 2.1.1 Reset state

Si tratta dello stato di partenza della macchina ma viene raggiunto ogni volta che il segnale  $i\_rst$  viene posto a '1' (il controllo è implicito in ogni stato). Tutte le uscite vengono impostate al proprio valore di default, dopodichè la

macchina rimane in attesa del segnale di start.

### 2.1.2 Read state

In questo stato viene attivata la memoria del testbench impostando il valore di `o_en=1` e viene attivato un ciclo attraverso un contatore a 4 bit e un case statement per leggere dalla memoria un valore per ogni periodo di clock. Questo valore viene salvato in una memoria temporanea e vengono incrementati il contatore e l'indirizzo in output.

### 2.1.3 Compute state

Una volta che sono stati letti tutti gli indirizzi dalla memoria parte un'altro ciclo che per ogni periodo di clock calcola la differenza tra l'indirizzo da codificare e l'indirizzo dell'i-esima working-zone e assegna il risultato alla variabile offset. Se l'indirizzo non fa parte di alcuna working-zone viene semplicemente trasmesso concatenato al `wz_bit` posto a '0'. Nel caso in cui la differenza sia  $< 4$ , invece, l'indirizzo viene codificato secondo la specifica, in particolare:

- \_ Il bit `wz_bit` viene posto a '1'.
- \_ Il numero (i) dell'i-esima working-zone viene convertito in 3 bit e assegnato a `wz_num`.
- \_ L'offset precedentemente calcolato viene codificato one-hot in `wz_offset` attraverso un demultiplexer implementato attraverso un case-statement.

In entrambi i casi si ottiene un indirizzo codificato a 8 bit che viene trasmesso allo stato successivo.

### 2.1.4 Write state

Il componente scrive nell'indirizzo "9" della memoria l'indirizzo codificato dallo stato precedente ed esegue il reset delle variabili utilizzate in esso per la prossima computazione.

### 2.1.5 First done state

Se la scrittura in memoria è avvenuta correttamente l'uscita `o_done` viene posta a '1' notificando l'avvenuta elaborazione al testbench.

### 2.1.6 Second done state

In questo stato il componente attende che il testbench, una volta ricevuto il segnale `o_done`, risponda abbassando il segnale di `i_start`. Dopo aver abbassato nuovamente il segnale `o_done` si passa allo stato di inattività


### 2.1.7 Idle state

Nello stato di inattività il componente progettato esegue l'unica operazione di controllare ad ogni ciclo di clock se il segnale di `i_start` è stato posto a '1'. In tal caso la macchina passerà allo stato di codifica dell'indirizzo, come richiesto da specifica.


## 3. Risultati dei Test

### 3.1 Testbench forniti da specifica

tb\_pfrl\_2020\_no\_wz:

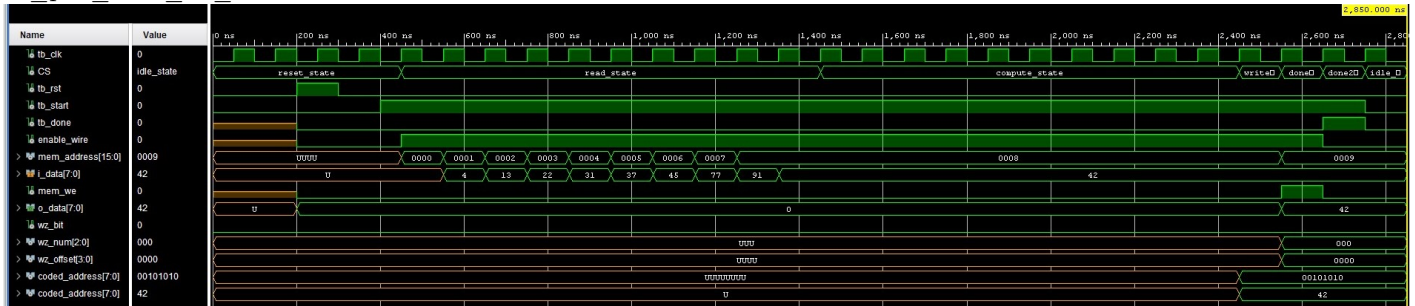

tb\_pfrl\_2020\_in\_wz:

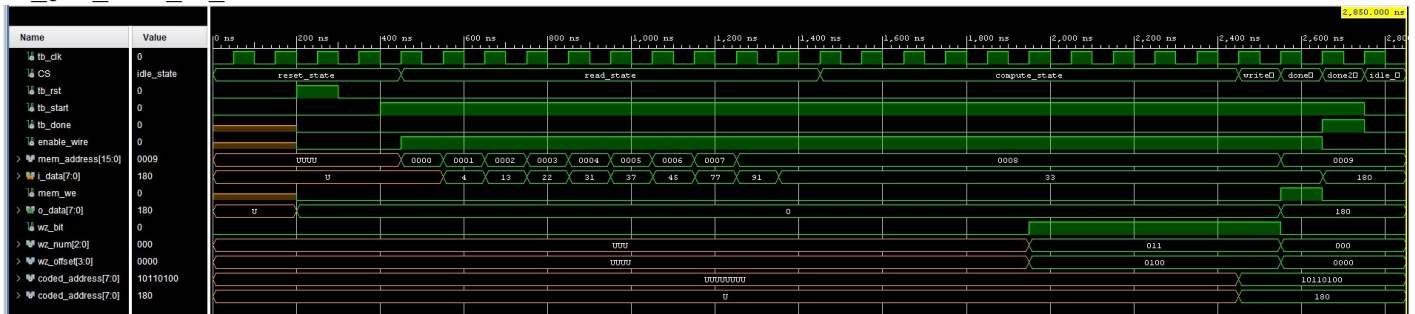

### 3.2 Altri test

Per testare il componente ho realizzato i seguenti testbench sulla base di quelli dati da specifica:

#### 3.2.1 Indirizzi casuali

Attraverso un generatore di numeri casuali è stato possibile testare il codice con molteplici combinazioni di numeri diversi, consentendo di sistemare diversi bug e assicurare la correttezza in condizioni normali.

#### 3.2.2 Doppio start

Testbench che verifica la funzionalità richiesta nello stato "idle" di tornare alla codifica dell'indirizzo nel caso in cui il segnale di start venga posto a 1 alla fine dell'elaborazione.


#### 3.2.3 Doppia lettura con reset

Testbench che verifica il corretto funzionamento del componente nel caso in cui, finita l'elaborazione dell'indirizzo codificato, venga fatto il reset della macchina e vengono caricati in memoria dei nuovi indirizzi delle working-zone.
 
### 3.2.4 Reset dopo 'n' cicli di clock

Il testbench, subito dopo aver alzato il segnale di start, aspetta 5, 15, 20, 21, 22, 23 cicli di clock e alza nuovamente il segnale di reset per poi proseguire normalmente.

Il numero n di cicli è stato scelto in modo che il segnale di reset si alzasse durante ogni stato della macchina simulando ogni caso possibile di reset improvviso.




In ogni caso il componente ha passato i test utilizzati con i risultati aspettati.




## 4. Risultati della Sintesi
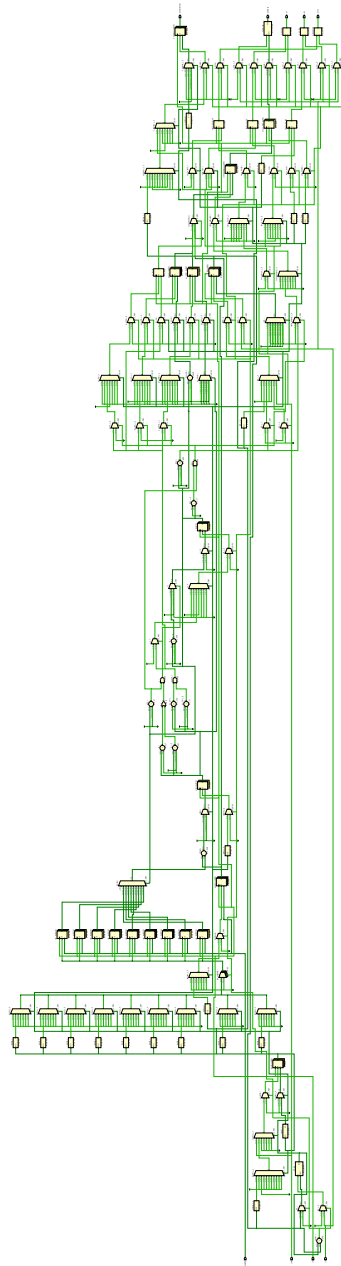
### 4.1 Schematic

Elaborated design schematic: (*Orizzontal view*)




 Synthesised design schematic: (*Orizzontal view*)


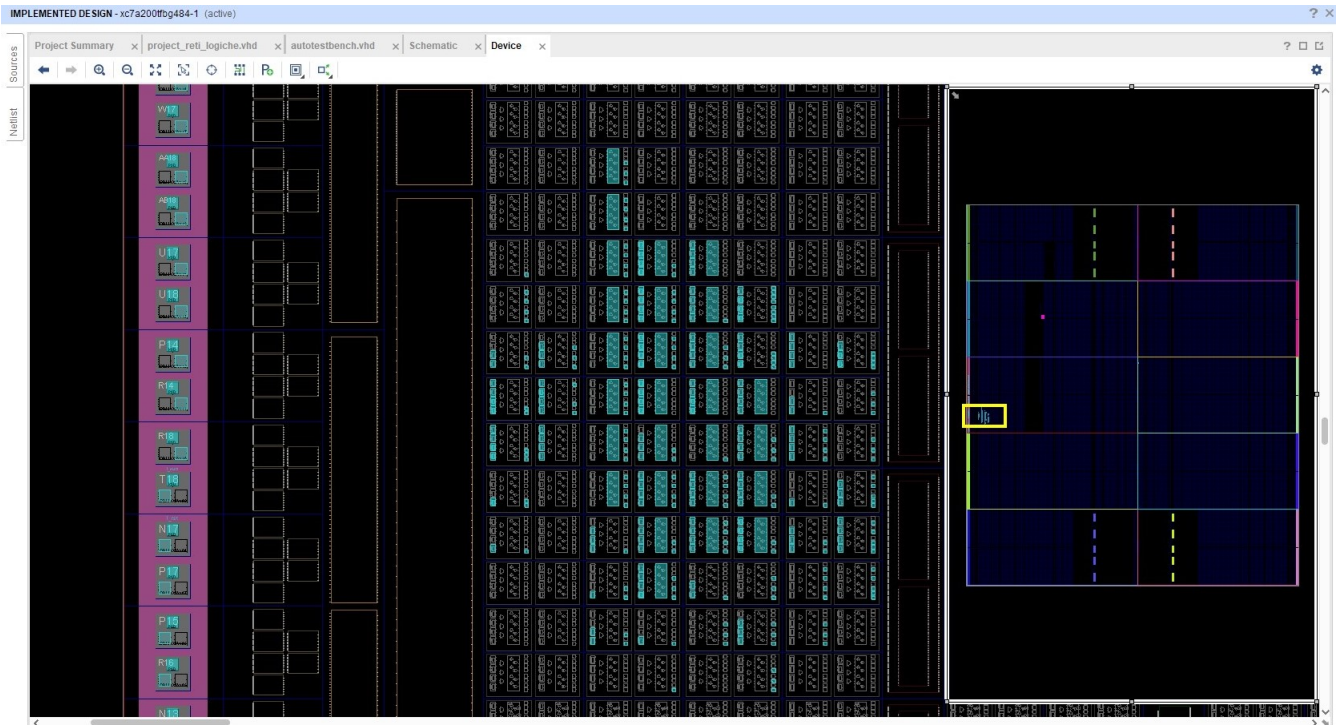
## 4.2 Implemented Design

*(Non richiesto ma aggiunto per completezza)*



## 5. Possibili Ottimizzazioni

- Nel caso in cui il componente, dopo essere entrato nell'"idle\_state", avesse avuto come unica strada possibile il ritorno allo stato di reset (senza dover codificare nuovamente l'indirizzo nel caso in cui il segnale i\_start sia impostato nuovamente a '1') il calcolo dell'offset poteva essere compiuto direttamente nel "read\_state". Leggendo prima l'indirizzo da codificare e poi gli altri nelle 8 posizioni precedenti si potrebbe risparmiare il tempo dovuto alla rilettura di tutti gli indirizzi e i registri necessari a mantenerli in memoria.

## Bibliography

- [1] T. Lang E. Musoll and J. Cortadella. Working-zone encoding for reducing the energy in microprocessor address buses. *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, 6(5):568–572, 1998.